



## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

### LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK

Semester II

JOB : 09

RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN  
MENCARI HARGA REAKTANSI

4 Jam

Pertemuan

Hal 55 dari 6

#### A. TUJUAN

Setelah selesai praktik diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menggambarkan grafik
  - a.  $Z = f$  ( frekuensi)
  - b.  $I = f$  ( frekuensi )
2. Menyebutkan besarnya faktor kualitas ada rangkaian seri dan paralel
3. Menyebutkan besarnya frekuensi resonansi seri dan parallel
4. Menyebutkan besarnya lebar band pada rangkaian seri dan parallel
5. Menyebutkan besarnya induktansi yang belum diketahui
6. Menyebutkan besarnya kapasitansi yang belum diketahui
7. Menyebutkan besarnya R effektif pada ballast lampu TL

#### B. ALAT DAN BAHAN


1. Multimeter.....1 buah
2. Transformator isolasi ..... 1 buah
3. Decade resistor..... 1 buah
4. Decade kapasitor..... 1 buah
5. Ballast lampu TL 20 W..... 1 buah
6. Kapasitor yang belum diketahui nilainya..... 1 buah
7. AFG..... 1 buah
8. CRO..... 1 buah
9. Decade inductor..... 1 buah
10. Bok resistor..... 1 buah
11. Bok dan kabel penghubung..... secukupnya

#### C. PROSEDUR PERCOBAAN

##### I Rangkaian resonansi seri

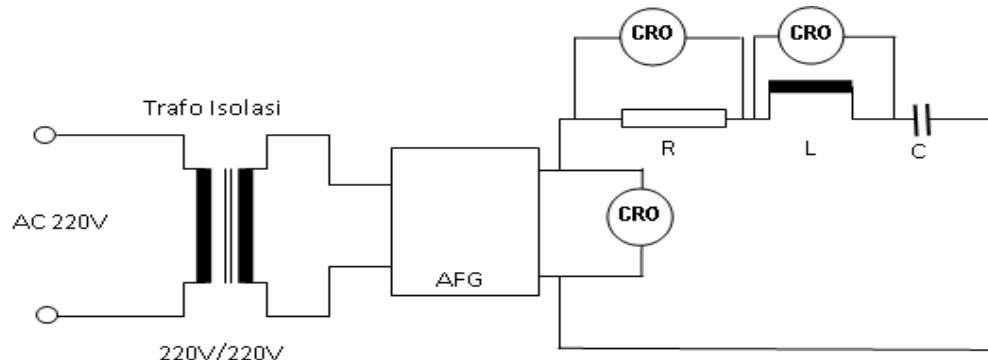1. Lakukan kalibrasi terhadap CRO yang akan saudara gunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti gambar dibawah ini

$$R = 2\text{K Ohm}, L = 300\text{mH}, C = 0,01 \mu\text{F}$$



	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
<b>LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK</b>			
Semester II	RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN MENCARI HARGA REAKTANSI	4 Jam Pertemuan	
JOB : 09			Hal 56 dari 6

3. Periksakan rangkaian saudara kepada dosen pembimbing, bila telah disetujui, hubungkan CRO dan AFG dengan sumber tegangan AC 220 Volt, kemudian hidukan saklar powernya dan aturlah tegangan output AFG sebesar : 8 Volt/ Vp-p/100 Hz/ sinus (bila tidak tepat 8 volt buatlah sebisanya )  
Pindahkan CRO Pada reristor catat besarnya tegangannya
4. Naikkan / atur harga frekuensi dengan interval sesuai dengan yang tertera ada table I, catat harga VR setiap perubahan frekuensi.

**Catatan :**

Pada tanda pagar (#) atur seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul-betul teat. ( bila puncaknya datar ambillah tengah-tengahannya)

5. Bila telah selesai turunkan kembali frekuensi AFG hingga 100 Hz matikan saklar AFG dan CRO, kemudian gantilah rangkaian sbb:

Resistor ( R ) =2 k ohm

Induktor (L) = inductor (L) 500 mH seri ballast 20 watt

Kapasitor ( C )= 0,01  $\mu$ F

6. Lakukan langkah pengamatan seperti langkah no 3 s/d 4 dan masukkan hasilnya ke dalam table II

**TABEL 1**

Frekuensi (Hz)	Tegangan VR (Vp-p)	Hasil perhitungan			
		I eff	XL	XC	Z
500 Hz					
750 Hz					
1000 Hz					
2000 Hz					
2500 Hz					
#					
3500Hz					
4000Hz					
4500 Hz					
5000Hz					
5500Hz					
6000Hz					



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK**

Semester II

JOB : 09

RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN  
MENCARI HARGA REAKTANSI

4 Jam

Pertemuan

Hal 57 dari 6

TABEL II

Frekuensi (Hz)	Tegangan VR (Vp-p)	Hasil perhitungan			
		I eff	XL	XC	Z
500 Hz					
750 Hz					
1000 Hz					
1200 Hz					
1300 Hz					
#					
1500 Hz					
1750 Hz					
2000 Hz					
2250 Hz					
2750 Hz					
3000 Hz					

7. Bila telah selesai kembalikan frekuensi AFG seperti pada posisi sela matikan power CRO dan AFG, kemudian buatlah rangkaian seperti percobaan pertama dengan nilai sbb:

$$\text{Resistor (R)} = 2 \text{ K ohm}$$

$$\text{Induktor (L)} = 500 \text{ mH}$$

Kapasitor (C) = belum diketahui

8. Hidupkan power CRO dan AFG, kemudian atur frekuensi AFG hingga dieroleh harga VR = maksimum ( terjadi resonansi )


Catat besarnya VR = ..... V dan f = ..... Hz

9. Bila telah selesai kembalikan frekuensi AFG pada kedudukan minimum , matikan power CRO dan AFG dan lanjutkan dengan percobaan berikutnya

## II. RANGKAIAN RESONANSI PARALLEL

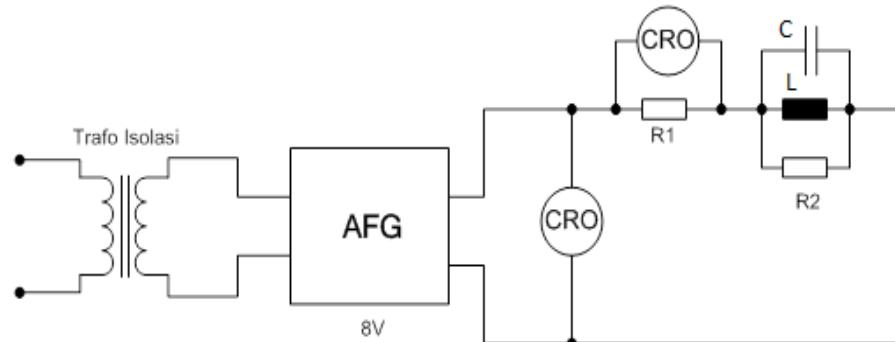1. Buatlah rangkaian seperti gambar dibawah ini

$$R1 = 2 \text{ K Ohm}, R2 = 500 \text{ Ohm}, C = 0,01 \mu\text{F}$$





FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK

Semester II

JOB : 09

RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN  
MENCARI HARGA REAKTANSI

4 Jam

Pertemuan

Hal 58 dari 6

2. Periksakan rangkaian saudara kepada dosen pembimbing, bila telah disetujui, hubungkan CRO dan AFG dengan sumber tegangan AC 220 Volt, kemudian hidukan saklar powernya dan aturlah tegangan output AFG sebesar : 8 Volt/ Vp-p/100 Hz/ sinus (bila tidak tepat 8 volt buatlah sebisanya )  
Pindahkan CRO Pada reristor catat besarnya tegangannya
3. Naikkan / atur harga frekuensi dengan interval sesuai dengan yang tertera ada table III, catat harga VR setiap perubahan frekuensi.

**Catatan :**


Pada tanda pagar (#) atur seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul-betul tepat. ( bila puncaknya datar ambillah tengah-tengahannya)

4. Bila telah selesai turunkan kembali frekuensi AFG hingga 100 Hz matikan saklar AFG dan CRO, kemudian gantilah rangkaian sbb:

Resistor ( R ) = 2K ohm

Induktor (L) = TL 20 W

Kapasitor ( C )= 0,22  $\mu$ F

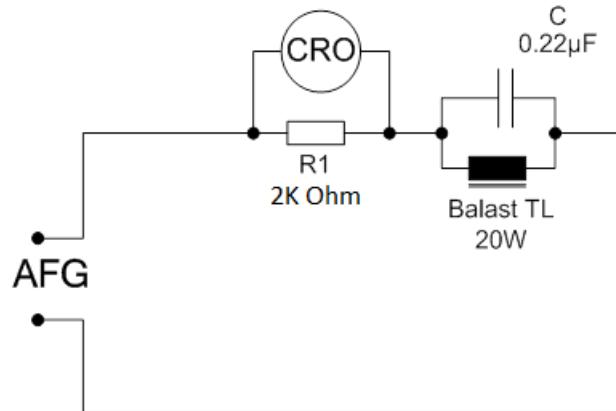

5. Lakukan langkah pengamatan seperti langkah no 3 s/d 4 dan masukkan hasilnya ke dalam table IV

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>			
	<b>LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK</b>			
	Semester II	RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN MENCARI HARGA REAKTANSI		4 Jam Pertemuan
	JOB : 09			Hal 59 dari 6

**TABLE III**

Frekuensi (KHz)	Tegangan VR (Vp-p)	Hasil perhitungan			
		I eff	XL	XC	Z
0,5					
2					
4					
6					
8					
10					
(#)					
20					
40					
60					
80					
100					

**TABLE IV**

Frekuensi (Hz)	Tegangan VR (Vp-p)	Hasil perhitungan			
		I eff	XL	XC	Z
50 Hz	4				
100 Hz	2.8				
150 Hz	1.9				
200 Hz	1.4				
250 Hz	1				
(#)	0.4				
600 Hz	0.8				
700 Hz	1.2				
800 Hz	1.4				
1000 Hz	2.4				
2000 Hz	3.8				
3000 Hz	4.6				
4000 Hz	5.2				

6. Bila telah selesai turunkan kembali frekuensi AFG pada kedudukan 100 Hz , maitkan power CROdan AFG, lepas rangkaian dan kembalikan peralatan dan bahan ke tempat semula dengan tertib dan rapi.

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b>		
	<b>LAB SHEET PRAKTIK DASAR LISTRIK</b>		
Semester II	RESONANSI SERI DAN PARALLEL DAN MENCARI HARGA REAKTANSI		4 Jam Pertemuan
JOB : 09			Hal 60 dari 6

## TUGAS DAN PERTANYAAN

### I. Untuk Rangkaian Seri

1. Sebutkan dan jelaskan pengaruh frekuensi terhadap :
  - a. Tegangan pada resistor
  - b. Tegangan pada inductor
  - c. Tegangan pada kapasitor
  - d. Besarnya reaktansi dan impedansi
2. Gambarkan karakteristik dari :
  - a.  $R = f$  (frekuensi)
  - b.  $XL = f$  (frekuensi)
  - c.  $XC = f$  (frekuensi)
3. Gambarkan phasor diagram untuk rangkaian R-L dan R-C
4. Hitung besarnya sudut pergeseran phase soaln NO 3
5. Buat kesimpulan dari praktek saudara

### II. Untuk Rangkaian Parallel

1. Sebutkan dan jelaskan pengaruh frekuensi terhadap :
  - a. Tegangan pada resistor
  - b. Tegangan pada inductor
  - c. Tegangan pada kapasitor
  - d. Besarnya reaktansi dan impedansi
2. Gambarkan karakteristik dari :
  - a.  $R = f$  (frekuensi)
  - b.  $XL = f$  (frekuensi)
  - c.  $XC = f$  (frekuensi)
3. Gambarkan phasor diagram untuk rangkaian R-L dan R-C
4. Hitung besarnya sudut pergeseran phase soaln NO 3
5. Buat kesimpulan dari praktek saudara